




EJERCICIOS DE PROYECTOS DE REALIMENTACIÓN

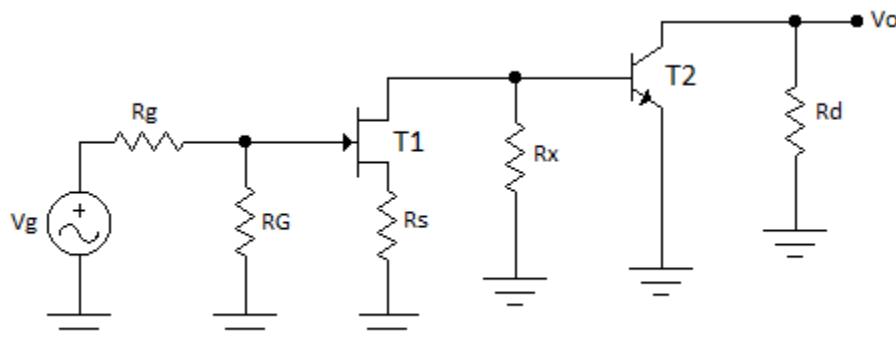1) En la siguiente multietapa se pide:

- Realimentar de manera tal que $R_{osf} < 160 \Omega$.
- Calcular A_{vsf} y R_{isf} del circuito real.

DATOS: $R_g = 600\Omega$ $R_x = 2K4$ $I_{DQ1} = 6 \text{ mA}$ $V_p = -6 \text{ V}$ $I_{CQ2} = 3 \text{ mA}$
 $R_G = 2M2$ $R_d = 2K$ $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$ $r_{o1} = 80K$ $h_{fe} = 200$
 $R_s = 820 \Omega$ $\eta = 3.10^{-4}$




2) a) Realimentar de manera tal que $R_{isf} \geq 85k\Omega$

- Calcular A_{vsf} y R_{osf} .

Cl CA3086

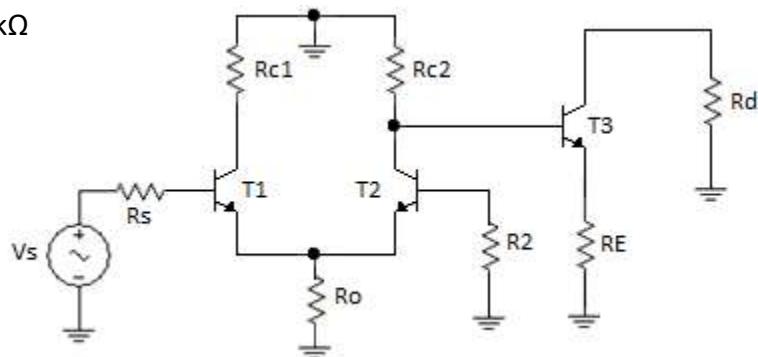$R_s = 1k\Omega$ $I_{CQ1} = I_{CQ2} = 1 \text{ mA}$
 $R_2 = R_e = 1,2k\Omega$ $I_{CQ3} = 2 \text{ mA}$
 $R_{c1} = R_{c2} = 8,2k\Omega$ $h_{FE} = h_{fe} = 100$
 $R_d = 6k\Omega$
 $R_o = 1M\Omega$




3) a) Realimentar de manera tal que $R_{osf} \leq 1\Omega$.

Justificar la conexión de la RL al nodo 1 o 2.

- Calcular A_{vsf} y R_{isf} .

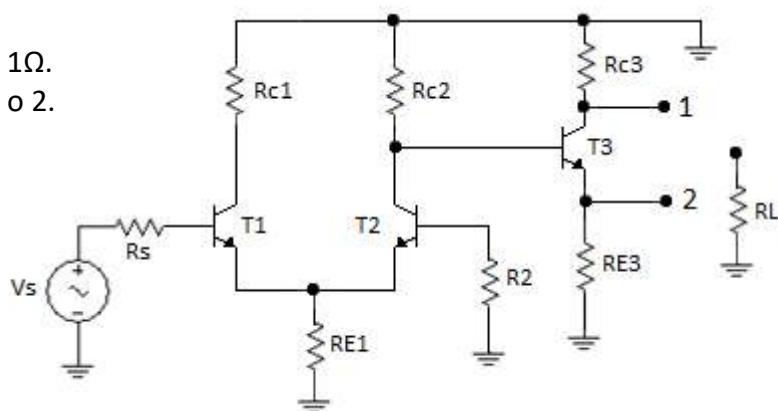$I_{CQ1} = I_{CQ2} = 2 \text{ mA}$ $I_{CQ3} = 3 \text{ mA}$
 $h_{FE} = h_{fe} = 400$
 $R_s = R_2 = R_{c3} = 1k\Omega$
 $R_{c1} = R_{c2} = R_{e1} = 2,7k\Omega$
 $R_{e3} = 2,2k\Omega$ $R_L = 10k\Omega$





4) a) Realimentar de manera tal que $R_{osf} \leq 1\Omega$.

Justificar la conexión de T3 al nodo 1 o 2.

b) Calcular A_{vsf} y R_{isf} .


$$ICQ1 = ICQ2 = 1,5\text{mA} \quad ICQ4 = 4\text{mA}$$

$$Rs = 50\Omega \quad Rx = 68\Omega \quad Ro = 2M\Omega$$

$$Rc1 = Rc2 = 9,1k\Omega \quad Rd = 200\Omega$$

$$hfe1 = hfe2 = hfe4 = 100$$

$$hfe3 = 50$$

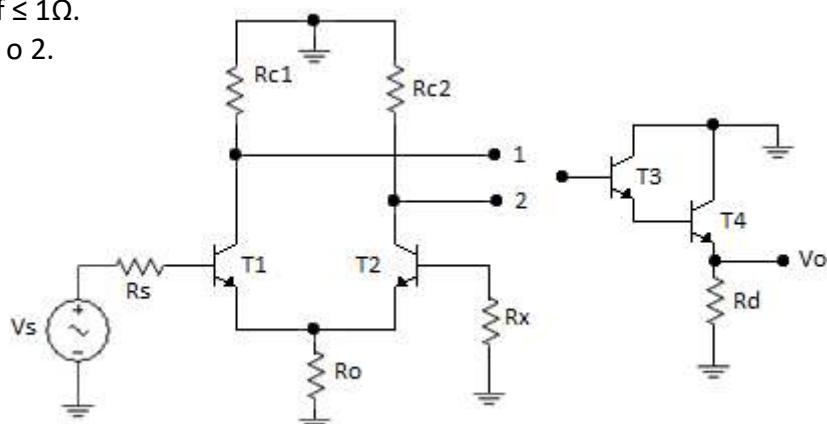

5) a) Realimentar de manera tal que $R_{oaf} \leq 3,5\Omega$.

b) Calcular R_{msf} y R_{isf} .

$$Rs = 1k\Omega \quad RE1 = 5,1k\Omega$$


$$RC1 = 2,4k\Omega \quad RD = 3k\Omega$$

$$RC2 = 9,1k\Omega \quad RE2 = 3,9k\Omega$$

$$RE3 = 1k\Omega \quad RL = 10k\Omega$$

$$hFE = hfe = 100$$

$$V_{CC} = 10V$$

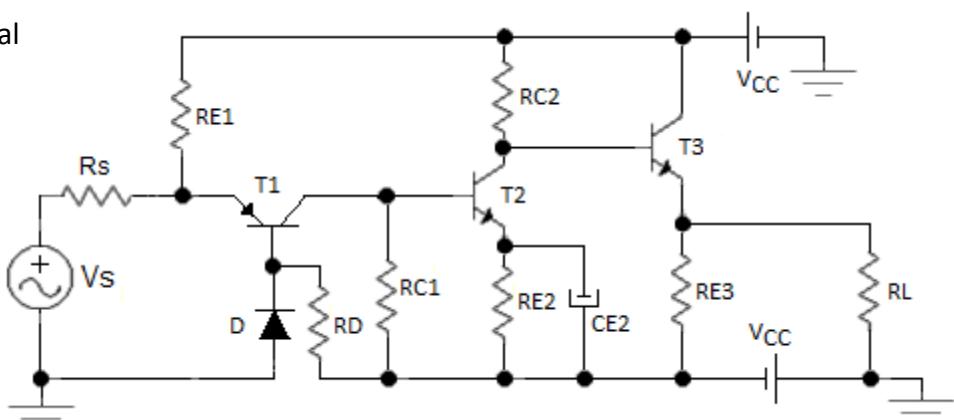

6) Para el circuito dado se pide:

a) Indicar la ventaja de este amplif. diferencial

y las funciones de los distintos transistores.

b) Calcular R y RE para obtener una $ICQ1-2 = 1\text{mA}$ e $ICQ7 = 3\text{mA}$.

c) Realimentar de manera tal que $R_{isf} \geq 90K$.

d) Verificar lo pedido con las R comerciales adoptadas.

e) Calcular G_{msf} y A_{vsf} .

$$V_{CC} = V_{EE} = 12V \quad RS = R2 = 1K \quad Rd = 6K$$

$$h_{FE} = hfe = 100$$

$$\eta_{NPN} = 3 \cdot 10^{-4} \quad \eta_{PNP} = 5 \cdot 10^{-4}$$

