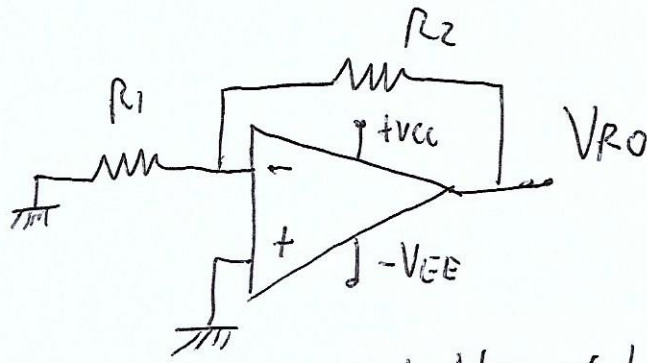




Errores de offset (desajuste)



ideal $V_{RO} = \phi$ real $V_{RO} \neq \phi$


2 Causas

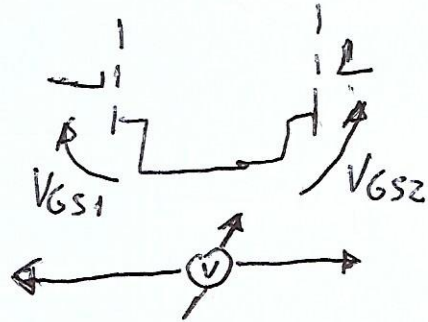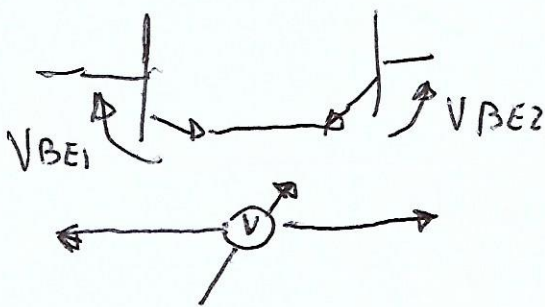a) Desajuste de potenciales en la entrada del diferencial



En los hojas de datos V_{io}

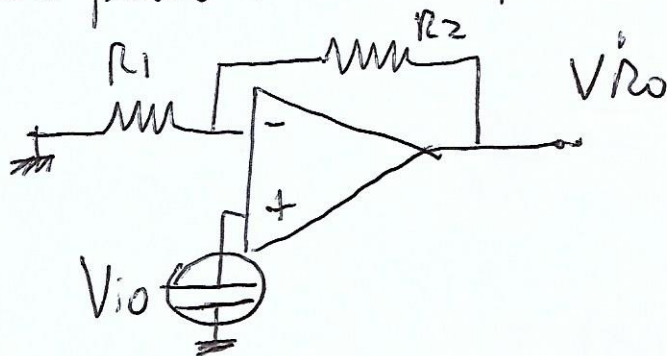
Se puede poner de manifiesto con un A.O ideal



$$\therefore V'_{RO} = V_{io} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

ϕ
 \pm

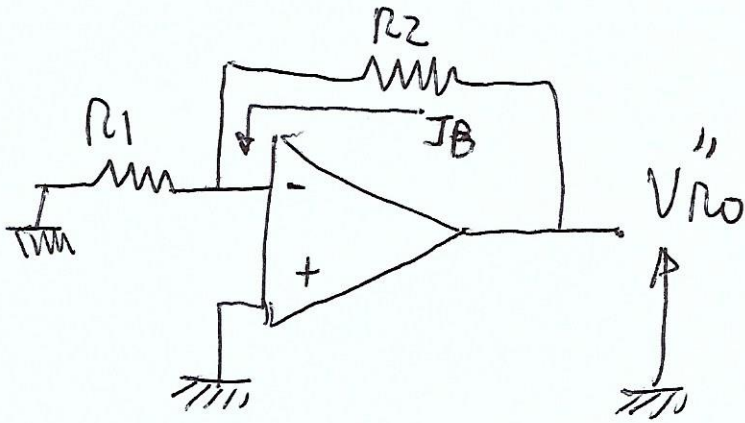b) Coeficiente de polarización (bipolar) o de entrada (MOS)



$$V''_{ro} = I_B R_2 \quad \text{en bipolar}$$

$$V''_{ro} = I_i R_2 \quad \text{en FET}$$

∴

$$V_{ro} = V'_{ro} + V''_{ro}$$

\uparrow \uparrow
 \pm signado

Peor caso $V_{ro\max} = V'_{ro\max} + V''_{ro\max}$

\uparrow \uparrow
 ambos signados


$$V_{ro\max} = V_{io\max} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_{B\max} R_2$$

↓
o' $I_{i\max}$ en unipolar

Como impacta el valor de R_2

Si $R_2 \uparrow \uparrow$ $V''_{no} \uparrow \uparrow$

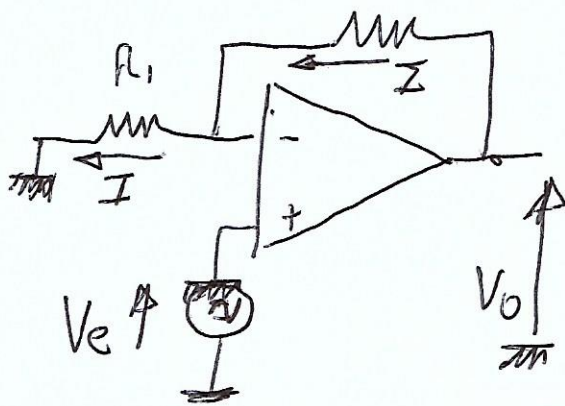Si $R_2 \downarrow \downarrow$ por ejemplo con $R_2 = 9R_1$



~~WAVES~~

$$A_{pt} = 10$$

$$\text{Si } V_e = 1V$$

$$\therefore V_o = 10V$$

$$I = \frac{V_o}{R_1 + R_2}$$


$$\text{Si } R_1 = 1 \quad R_2 = 9\Omega$$

$$I = 1A$$


no dispongo de esa corriente de salida

$$\text{Si } R_1 = 1K \quad R_2 = 9K \quad I = 1mA$$

Como disminuir el offset

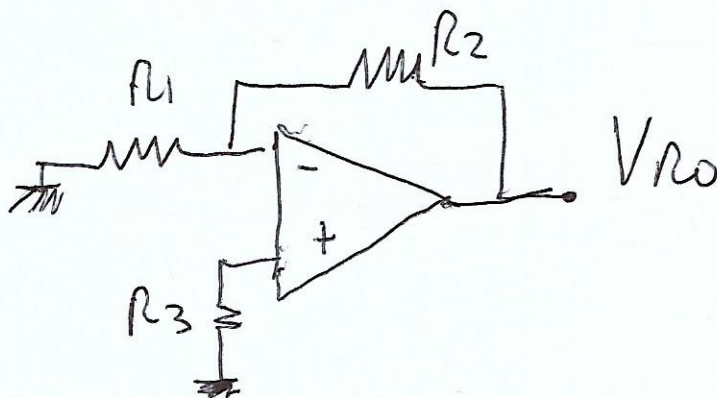


a)

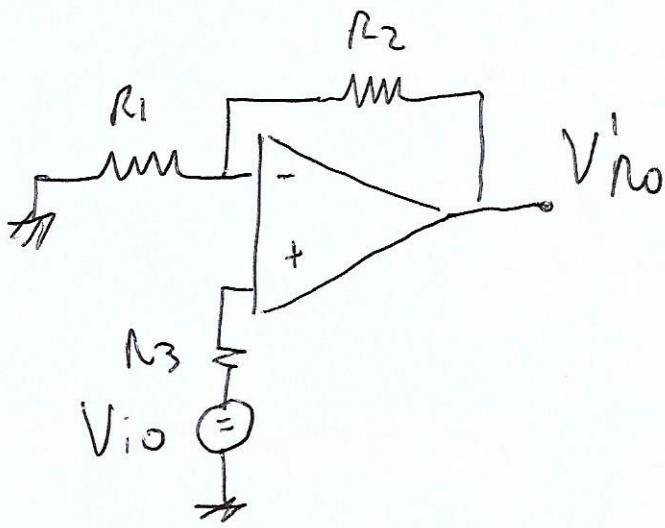

$$V'_{r0} = V_{i0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

b)

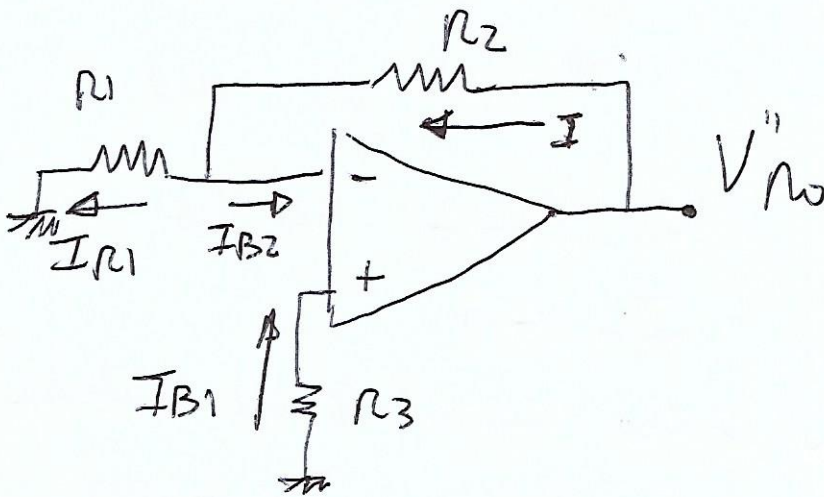

$$V_{+T} = -I_{B1} R_3 \quad I = I_{R1} + I_{B2}$$

$$I = \frac{V''_{r0} - V_{-T}}{R_2} \quad V_{-T} = V_{+T}$$

$$I = \frac{V''_{r0} - V_{+T}}{R_2} \quad I R_1 = \frac{V_{-T}}{R_1}$$

~~$I = \frac{V''_{r0} - V_{+T}}{R_2}$~~

$$I = \frac{V''_{No}}{R_2} - \frac{V_{+T}}{R_2}$$

$$\frac{V''_{No}}{R_2} = I + \frac{V_{+T}}{R_2}$$


$$\frac{V''_{No}}{R_2} = I R_1 + I B_2 - \frac{I B_1 R_3}{R_2}$$

$$\frac{V''_{No}}{R_2} = I B_2 - I B_1 \frac{R_3}{R_2} - I B_1 \frac{R_3}{R_1}$$


$$\frac{V''_{No}}{R_2} = I B_2 - I B_1 \left(\frac{R_3}{R_2} + \frac{R_3}{R_1} \right)$$

$$\wedge R_3 = R_1 \parallel R_2 \quad R_3 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{V''_{No}}{R_2} = I B_2 - I B_1 \left(\frac{R_1 \cdot R_2}{R_2 (R_1 + R_2)} + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 (R_1 + R_2)} \right)$$


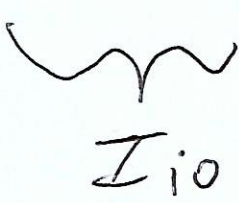
$$\therefore V''_{No} = R_2 (I B_2 - I B_1)$$





 I_{io}

$$V_{RO} = \pm \left(V_{io} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + Z_{io} R_2 \right)$$

V_{RO} max con parámetros máximos

Como corregir el offset

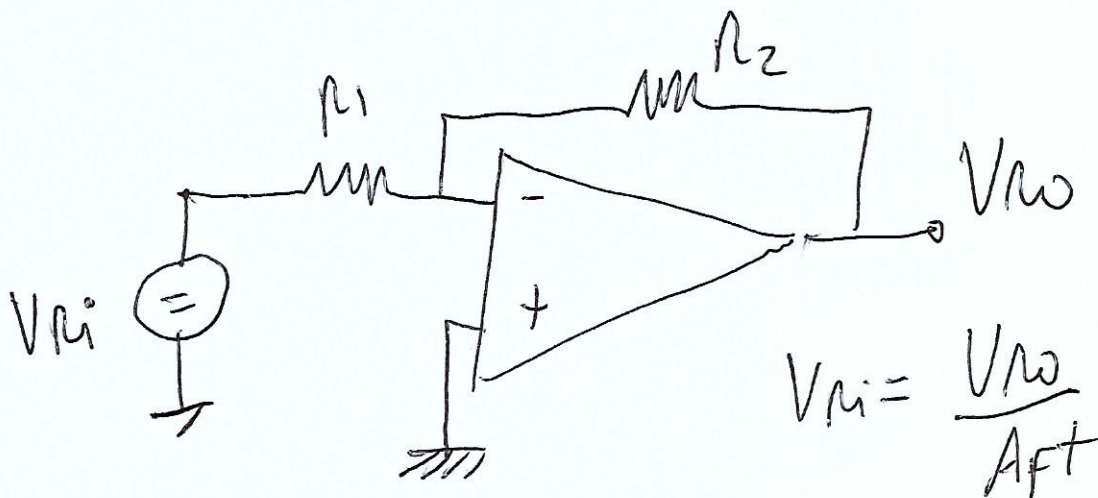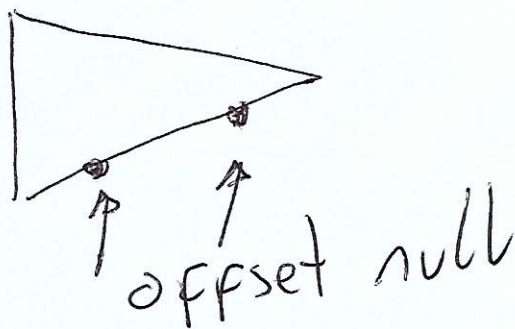

$$V_{ri} \leq V_{iadj}$$