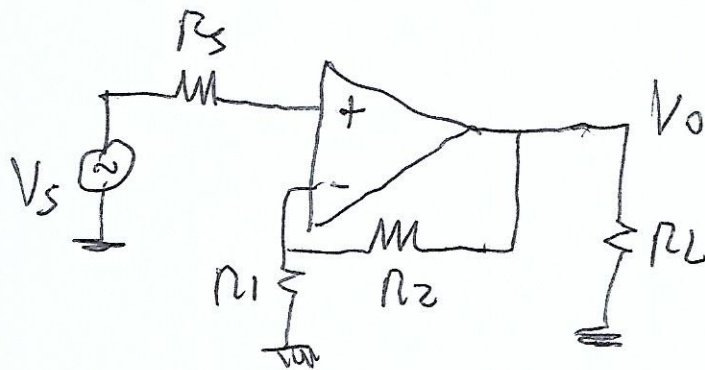


Amplificador operacional no inversor análisis por realimentación




ideal


$$A_{pt} = \frac{V_o}{V_s}$$

$$A_{pt} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

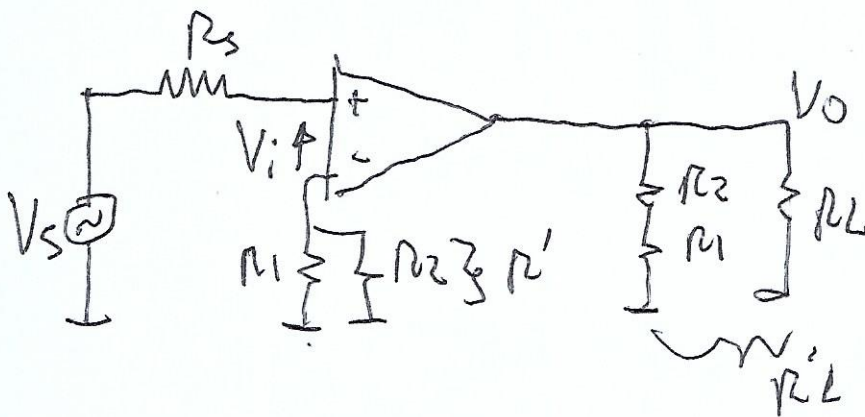
Aplicando método de realimentación
Topología tensión serie - tensión



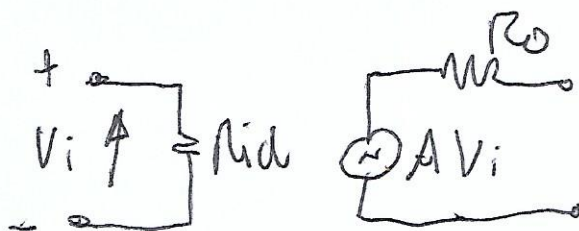Modelo equivalente del A.O. modo diferencial



Reemplazando modelo equivalente del A.O.

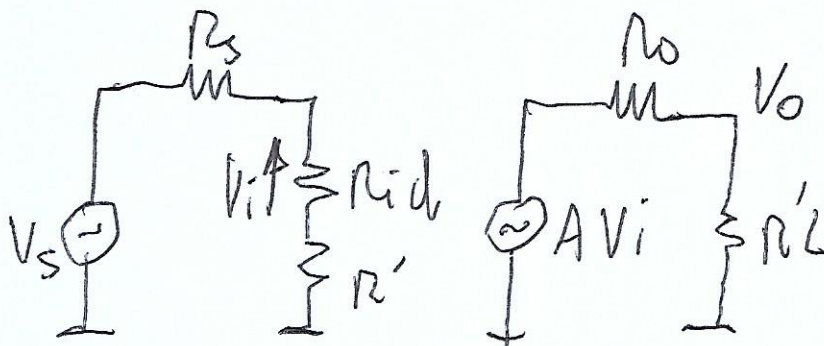

$$A_{Vs} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \frac{V_i}{V_s}$$

$$V_o = A V_i \frac{R'_L}{R'_L + R_o}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = A \frac{R'_L}{R'_L + R_o}$$

$$V_i = V_s \frac{R_{id}}{R_s + R_{id} + R'}$$

$$\frac{V_i}{V_s} = \frac{R_{id}}{R_s + R_{id} + R'}$$

$$A_{Vs} = A \frac{R'_L}{R'_L + R_o} \frac{R_{id}}{R_s + R_{id} + R'}$$

$$1 \quad R'_L \gg R_o \quad y \quad R_{id} \gg R_s + R'$$

$$A_{Vs} = A$$



$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

La ganancia ideal era

$$A_{FT} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$\therefore A_{FT} = \frac{1}{\beta}$$

$$A_{VSF} = \frac{A_{VS}}{1 + \beta A_{VS}} = \frac{A}{1 + \beta A}$$


dividiendo por A $A_{VSF} = \frac{1}{\beta + \frac{1}{A}}$

multiplicando por $1/\beta$

$$A_{VSF} = \frac{1/\beta}{1 + \frac{1}{\beta A}}$$

$$A_{VSF} = \frac{A_{FT}}{1 + \frac{1}{\beta A}}$$

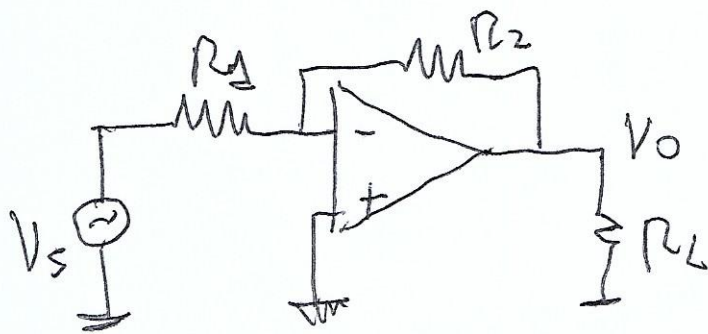Amplificador operacional inversor análisis por realimentación




ideal



$$A_{ft} = \frac{V_o}{V_s}$$

$$A_{ft} = -\frac{R_2}{R_1}$$

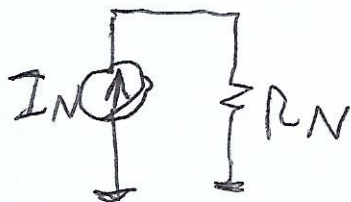
Aplicando método de realimentación
topología tensión-corriente transresistencia
debe aplicar Norton a la entrada


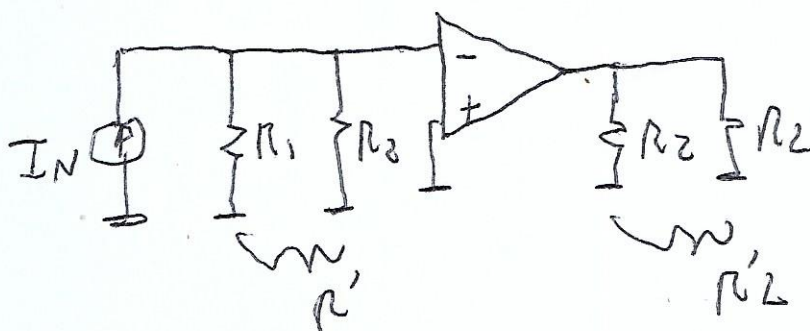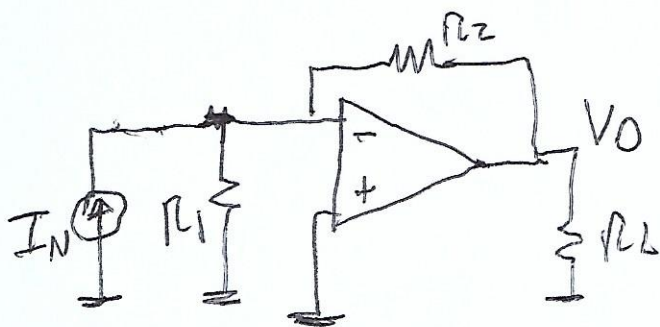
$$I_N = \frac{V_s}{R_1} \quad R_N = R_1$$



Reemplazando modelo equivalente del A.O.

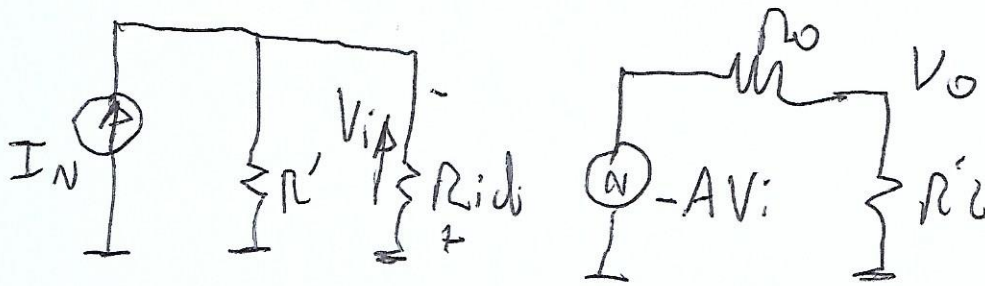

$$\mu_{NS} = \frac{V_o}{I_N} = \frac{V_o}{V_i} \frac{V_i}{I_N}$$

$$V_o = -A V_i \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -A \frac{R_L}{R_L + R_o}$$


$$V_i = I_N (R' \parallel R_{id})$$

$$\frac{V_i}{I_N} = \frac{R' R_{id}}{R_{id} + R'}$$

$$\mu_{NS} = -A \frac{R_L}{R_L + R_o} \frac{R_{id} R'}{R_{id} + R'}$$

$$\text{Si } R_L \gg R_o \text{ y } R_{id} \gg R'$$

$$\mu_{NS} = -A R'$$

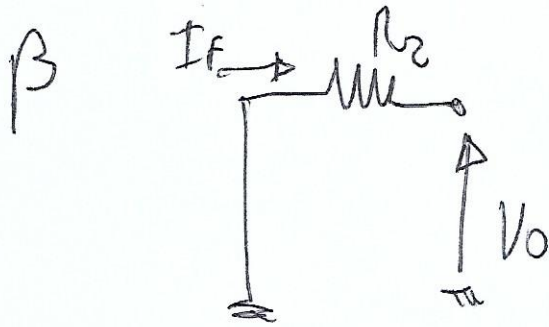

$\beta = -\frac{1}{R_2}$ $\therefore$ la ganancia de transferencia ideal es $-R_2$

$$A_{usf} = \frac{R_{MS}}{1 + \beta R_{MS}} = \frac{-AR'}{1 + \beta(-AR')}$$

$$A_{usf} = \frac{-AR'}{1 + \frac{1}{R_2} AR'} = \frac{-1}{\frac{1}{AR'} + \frac{1}{R_2}}$$

$$A_{usf} = \frac{-R_2}{1 + \frac{R_2}{AR'}}$$

$$A_{usf} = \frac{-R_2}{1 + \frac{R_2}{A \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}}$$

denominamos

$$\beta' = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$A_{usf} = \frac{-R_2}{1 + \frac{1}{\beta' A}}$$

es el mismo
denominador en
ambos casos

Ganancia de tensión realimentada

$$A_{VSF} = \frac{V_o}{V_s}$$

$$I_N = \frac{V_s}{R_1} \quad \therefore V_s = I_N R_1$$

$$M_{SF} = \frac{V_o}{I_N}$$

$$A_{VSF} = \frac{V_o}{I_N R_1}$$

$$A_{VSF} = \frac{M_{SF}}{R_1}$$

$$A_{VSF} = \frac{-R_2/R_1}{1 + \frac{1}{\beta' A}}$$

$$A_{FT} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$A_{VSF} = \frac{A_{FT}}{1 + \frac{1}{\beta' A}}$$

$$\text{INV} \quad A_{FT} \quad \frac{R_2 + R_1}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$\text{INV} \quad -\frac{R_2}{R_1}$$

$\beta = \beta'$ $\therefore$ análisis del
denominador no
depende del uso por lo tanto tampoco de la señal