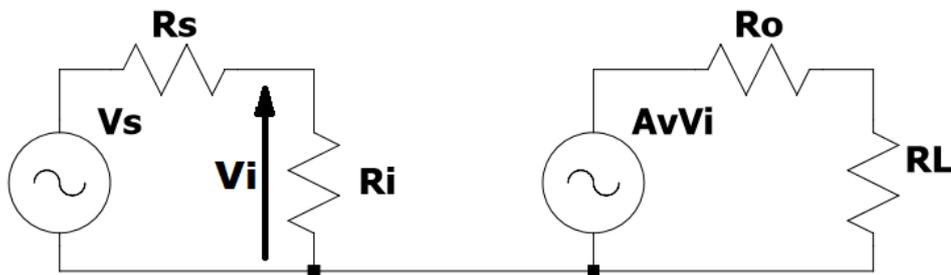


Amplificador Ideal

- $BW = \infty$ Ancho de banda infinito (Bandwidth)
- $D\% = 0\%$ Distorsión 0%
- $\eta\% = 100\%$ Rendimiento 100%

“La ganancia es independiente de las resistencias de generador y de carga”

Amplificador Ideal de Tensión



$$A_{vs} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \frac{V_i}{V_s}$$

$$V_o = A_v V_i \frac{R_L}{R_L + R_o}$$



$$\frac{V_o}{V_i} = A_v \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

$$V_i = V_s \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

$$\therefore A_{vs} = A_v \frac{R_L}{R_L + R_o} \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

Si queremos que sea ideal deben ser $R_o = \emptyset$ y $R_i = \infty \Rightarrow A_{vs} = A_v$

Amplificador Ideal de Corriente

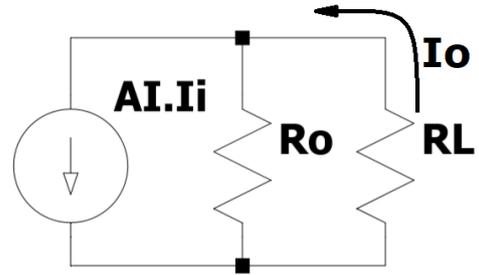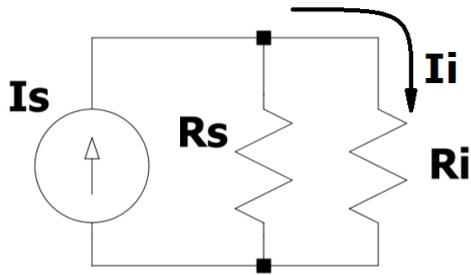

$$A_{IS} = \frac{I_o}{I_s} = \frac{I_o I_i}{I_i I_s}$$

$$I_o = A_I I_i \frac{R_o}{R_o + R_L}$$

$$\frac{I_o}{I_i} = A_I \frac{R_o}{R_o + R_L}$$

$$I_i = I_s \frac{R_s}{R_s + R_i}$$


$$\frac{I_i}{I_s} = \frac{R_s}{R_s + R_i}$$

$$\therefore A_{IS} = A_I \frac{R_o}{R_o + R_L} \frac{R_s}{R_s + R_i}$$

Para ser ideal $R_o = \infty$ y $R_i = \emptyset$

Entonces $A_{IS} = A_I$

Amplificador Ideal de Transresistencia

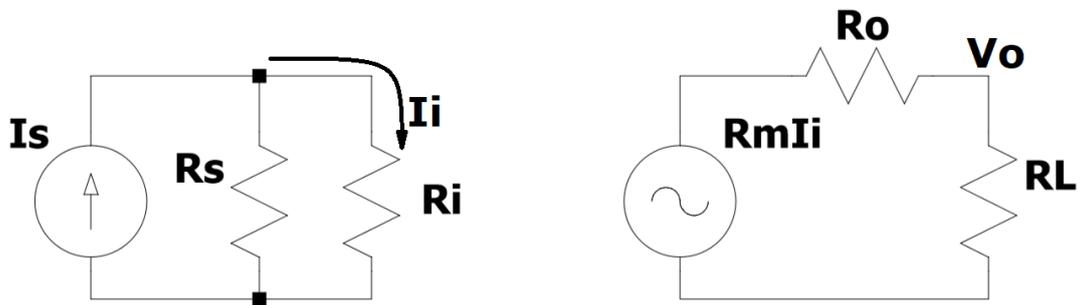

$$R_{Ms} = \frac{V_o}{I_s} = \frac{V_o}{I_i} \frac{I_i}{I_s}$$

$$V_o = R_m I_i \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

$$\frac{V_o}{I_i} = R_m \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

$$I_i = I_s \frac{R_s}{R_s + R_i}$$



$$\frac{I_i}{I_s} = \frac{R_s}{R_s + R_i}$$

$$\therefore R_{Ms} = R_m \frac{R_L}{R_L + R_o} \frac{R_s}{R_s + R_i}$$

Para ser ideal $R_o = \emptyset$ y $R_i = \emptyset$

Entonces $R_{Ms} = R_m$

Amplificador Ideal de Transconductancia

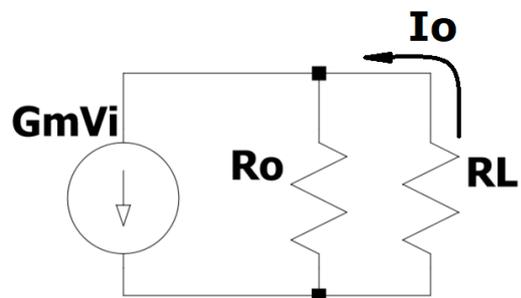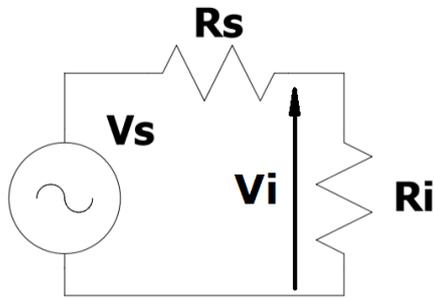

$$G_{Ms} = \frac{I_o}{V_s} = \frac{I_o}{V_i} \frac{V_i}{V_s}$$

$$I_o = G_m V_i \frac{R_o}{R_o + R_L}$$

$$\frac{I_o}{V_i} = G_m \frac{R_o}{R_o + R_L}$$

$$V_i = V_s \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

$$\frac{V_i}{V_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

$$\therefore G_{Ms} = G_m \frac{R_o}{R_L + R_o} \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

Para ser ideal $R_o = \infty$ y $R_i = \infty$

Entonces $G_{Ms} = G_m$

Resumiendo

Amp ideal	Ri	Ro
Tensión	∞	\emptyset
Corriente	\emptyset	∞
Transresistencia	\emptyset	\emptyset
Transconductancia	∞	∞

Unidades:

$$A_v = [\quad]$$

$$A_i = [\quad]$$

$$R_m = [\Omega]$$

$$G_m = [\mathcal{U}]$$