



$$\beta = \frac{R_5}{R_5 + R_6}$$

Sensibilidad de potencia

Ve valor eficaz con el que se obtiene la máxima potencia de salida

dada  $P_L$  y  $R_L$

$$P_L = \frac{V_{R_L}^2}{2 R_L}$$

